

# 计算机系统结构实验报告 实验 5

## 类 MIPS 单周期处理器的设计与实现

方泓杰 518030910150

2020 年 6 月 30 日

### 摘要

本实验实现了类 MIPS 单周期处理器的几个重要部件，该类 MIPS 单周期处理器的 CPU 支持 16 条 MIPS 指令（包括 R 型指令中的 add、sub、and、or、slt、sll、srl、jr；I 型指令中的 lw、sw、addi、ori、beq；J 型指令中的 j、jal）。本实验以实验三、四实现的模块为基础，对部分功能进行了修改，同时添加了部分控制信号。本实验通过软件仿真的形式进行实验结果的验证。

### 目录

目录	1
1 实验目的	3
2 原理分析	3
2.1 主控制器 (Ctr) 原理分析	3
2.2 运算单元控制器 (ALUCtr) 原理分析	4
2.3 算术逻辑运算单元 (ALU) 原理分析	5
2.4 寄存器 (Register) 原理分析	5
2.5 存储器 (Data Memory) 原理分析	5
2.6 指令存储器 (Instruction Memory) 原理分析	5
2.7 有符号扩展单元 (Sign Extension) 原理分析	5
2.8 数据选择器 (Mux) 原理分析	5
2.9 程序计数器模块 (PC) 原理分析	5
2.10 顶层模块 (Top) 原理分析	6
3 功能实现	6
3.1 主控制器 (Ctr) 功能实现	6
3.2 运算单元控制器 (ALUCtr) 功能实现	8
3.3 算术逻辑运算单元 (ALU) 功能实现	8
3.4 寄存器 (Register) 功能实现	8
3.5 存储器 (Data Memory) 功能实现	9
3.6 指令存储器 (Instruction Memory) 功能实现	9
3.7 有符号拓展单元 (Sign Extension) 功能实现	9

3.8	数据选择器 (Mux) 功能实现 . . . . .	9
3.9	程序计数器模块 (PC) 功能实现 . . . . .	9
3.10	顶层模块 (Top) 功能实现 . . . . .	10
<b>4</b>	<b>结果验证</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>总结与反思</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>致谢</b>	<b>15</b>
<b>附录 A</b>	<b>设计文件代码实现</b>	<b>16</b>
A.1	主控制器 (Ctr) 的代码实现 . . . . .	16
A.2	运算单元控制器 (ALUCtr) 的代码实现 . . . . .	16
A.3	算术逻辑运算单元 (ALU) 的代码实现 . . . . .	16
A.4	寄存器 (Register) 的代码实现 . . . . .	16
A.5	存储器 (Data Memory) 的代码实现 . . . . .	16
A.6	指令存储器 (Instruction Memory) 的代码实现 . . . . .	16
A.7	有符号扩展单元 (Sign Extension) 的代码实现 . . . . .	16
A.8	数据选择器 (Mux) 的代码实现 . . . . .	16
A.9	程序计数器模块 (PC) 的代码实现 . . . . .	16
A.10	顶层模块 (Top) 的代码实现 . . . . .	16
<b>附录 B</b>	<b>激励文件代码实现</b>	<b>16</b>

## 1 实验目的

本次实验有如下三个实验目的：

1. 理解类 MIPS 单周期处理器的工作原理；
2. 对类 MIPS 单周期处理器的各个子模块与顶层模块的设计与调试；
3. 使用功能仿真验证功能实现的正确性。

## 2 原理分析

### 2.1 主控制器 (Ctr) 原理分析

主控制器需要对指令的最高 6 位的 OpCode 域进行解析，初步判断指令的类型并产生对应的处理器控制信号。我们在主控制器中将指令的类型做如下区分：R 型指令（具体的指令在这里不做区分，留给运算单元控制器 (ALUCtr) 区分）；I 型指令中的 load 指令 (lw)，store 指令 (sw) 与 branch 指令 (beq)；J 型指令中的 jump 指令 (j, jal)。本次实验中用到的控制信号如表 1 所示。

信号	具体说明
ALUSrc	算术逻辑运算单元 (ALU) 的第二个操作数的来源 (0: 使用 rt; 1: 使用立即数)
ALUOp (*)	发送给运算单元控制器 (ALUCtr) 用来进一步解析运算类型的控制信号
Branch	条件跳转信号，高电平说明当前指令是条件跳转指令 (branch)
extSign	符号扩展信号，高电平说明当前指令需要进行符号拓展
JalSign	jal 指令信号，高电平说明当前指令是 jal 指令
Jump	无条件跳转信号，高电平说明当前指令是无条件跳转指令 (jump)
memRead	内存读使能信号，高电平说明当前指令需要进行内存读取 (load)
memToReg	写寄存器的数据来源 (0: 使用 ALU 运算结果; 1: 使用内存读取数据)
memWrite	内存写使能信号，高电平说明当前指令需要进行内存写入 (store)
regDst	目标寄存器的选择信号 (0: 写入 rt 代表的寄存器; 1: 写入 rd 代表的寄存器)
regWrite	寄存器写使能信号，高电平说明当前指令需要进行寄存器写入

表 1: 主控制器产生的控制信号

上表中标 (\*) 的 ALUOp 信号包含三个二进制位，所代表的具体含义以及解析方式如表 2 所示。

ALUOp 的信号内容	指令	具体说明
000 / 010	lw, sw / addi	ALU 执行加法运算
001	beq	ALU 执行减法运算
011	andi	ALU 执行逻辑与运算
100	ori	ALU 执行逻辑或运算
101	R 型指令	ALU 具体执行内容需要根据指令最后 6 位的 Funct 域决定
110	j, jal	ALU 不需要进行操作

表 2: ALUOp 信号的具体含义以及解析方式

从表 2 中我们可以发现, ALUOp 实际上相当于在主控制器 (Ctr) 中预先得出的部分非 R 型指令 (如 beq 指令、j 指令、lw 指令以及 sw 指令等) 的 ALU 控制信号; 例如当前指令为 beq 指令, 那么 ALU 实际需要执行的运算为减法, 于是 ALUOp 信号为 01, 表示 ALU 应该执行减法操作。当然该控制信号并不能直接送入 ALU, 还需要经过运算单元控制器 (ALUCtr) 进行进一步的处理, 得到最终的运算单元控制信号 ALUCtrOut, 之后才能送入 ALU 进行对其的控制。

注意到, 我们在实验三的基础上增添了许多新的信号, 也增加了 ALUOp 的位数支持新加入的里技术类性指令 (由于这些指令的运算包含在 OpCode 中, 所以我们必须提前解析)。

因篇幅所限, 这里不再列出主控制器 (Ctr) 产生的各种控制信号与指令 OpCode 域的对应方式; 可以参照指令的含义以及表 1 所示的信号含义进行解析, 方法与实验三时所用的方法相同。当出现其他暂不支持的指令时, 我们将所有的控制信号均置为 0, 将这条指令看作一条空指令 (nop), 使得该指令对数据没有影响, 保证数据的正确性。

## 2.2 运算单元控制器 (ALUCtr) 原理分析

运算单元控制器 (ALUCtr) 对指令的最后 6 位的 Funct 域进行解析, 结合主控制器 (Ctr) 产生的 ALUOp 信号, 给出最终的运算单元控制信号 ALUCtrOut。该信号作用于 ALU, 实现对于 ALU 不同功能的控制。运算单元控制器 (ALUCtr) 的解析方式如表 4 所示。

指令	ALUOp	Funct	ALUCtrOut	具体说明
lw	000	xxxxxx	0010	ALU 执行加法运算
sw	000	xxxxxx	0010	ALU 执行加法运算
beq	001	xxxxxx	0110	ALU 执行减法运算
addi	010	xxxxxx	0010	ALU 执行加法运算
andi	011	xxxxxx	0000	ALU 执行逻辑与运算
ori	100	xxxxxx	0001	ALU 执行逻辑或运算
sll	101	000000	0011	ALU 执行逻辑左移运算
srl	101	000010	0100	ALU 执行逻辑右移运算
jr	101	001000	0101	ALU 不用进行运算
add	101	100000	0010	ALU 执行加法运算
sub	101	100010	0110	ALU 执行减法运算
and	101	100100	0000	ALU 执行逻辑与运算
or	101	100101	0001	ALU 执行逻辑或运算
slt	101	101010	0111	ALU 执行小于时置位运算
j	110	xxxxxx	0101	ALU 不用进行运算
jal	110	xxxxxx	0101	ALU 不用进行运算

表 3: 运算单元控制器 (ALUCtr) 的解析方式

从表 3 中可以看出, 运算单元控制信号 ALUCtrOut 与 ALU 执行的操作类型有一一对应的关系, 我们将在第 2.3 节给出具体的对应方式。此外, 为了支持 jr 指令以及带有 shamt 操作数的 sll 与 srl 指令, 我们新增了两个信号 jrSign 与 shamtSign, 分别用来表示该指令是否为 jr、该指令操作数是否在 shamt 中。这两个信号将会在指令解析完成后进行处理。

### 2.3 算术逻辑运算单元 (ALU) 原理分析

ALU 主要根据由运算单元控制器 (ALUCtr) 产生的运算单元控制信号 ALUCtrOut, 对输入的两个数执行对应的算术逻辑运算, 输出运算的结果以及部分控制信号。其输出的一个重要信号为 zero 信号, 当运算结果为 0 时该信号为高电平, 否则为低电平; 该信号用于与 branch 指令结合判断是否满足转移条件。ALU 执行的算术逻辑运算类型与运算单元控制信号 ALUCtrOut 的对应方式如表 4 所示。

ALUCtrOut	ALU 执行算术逻辑运算类型
0000	逻辑与 (and)
0001	逻辑或 (or)
0010	加法 (add)
0011	左移 (left-shift)
0100	右移 (right-shift)
0101	无运算 (nop)
0110	减法 (sub)
0111	小于时置位 (slt)

表 4: ALU 执行的算术逻辑运算类型与 ALUCtrOut 的对应方式

### 2.4 寄存器 (Register) 原理分析

本部分和实验四的寄存器的原理分析完全相同, 不再赘述。

### 2.5 存储器 (Data Memory) 原理分析

本部分和实验四的存储器的原理分析完全相同, 不再赘述。

### 2.6 指令存储器 (Instruction Memory) 原理分析

本部分和第 2.5 节中的存储器几乎相同, 而且不需要支持修改操作。因此在读入初始数据后, 后续只要直接输出给定的输入 PC 值所指向的指令即可。

### 2.7 有符号扩展单元 (Sign Extension) 原理分析

本部分和实验四的有符号扩展单元的原理分析完全相同, 不再赘述。

### 2.8 数据选择器 (Mux) 原理分析

数据选择器的主要原理是根据指定信号, 选择两个输入数据通路的其中一个输出。包括两种数据选择器, 一种的输入输出均为 5 位数据通路, 一种输入输出均为 32 位数据通路, 可按需选用。

### 2.9 程序计数器模块 (PC) 原理分析

程序计数器模块的主要原理是在时钟上升沿 (一个周期的开始) 将 PC 进行修改后输出, 我们设计了一个模块来进行实现。实际上, 在后面实验六的操作中我们发现, 可以直接使用非阻塞赋值实现。但是这里我们仍然采用模块化的设计方法, 便于整个处理器的调试。

## 2.10 顶层模块 (Top) 原理分析

顶层模块的实现主要是将第 2.1 节至第 2.9 节中描述的所有模块实例化并组装而成，这里给出整体组装后的单周期 MIPS 处理器的电路设计图，如图 1 所示。

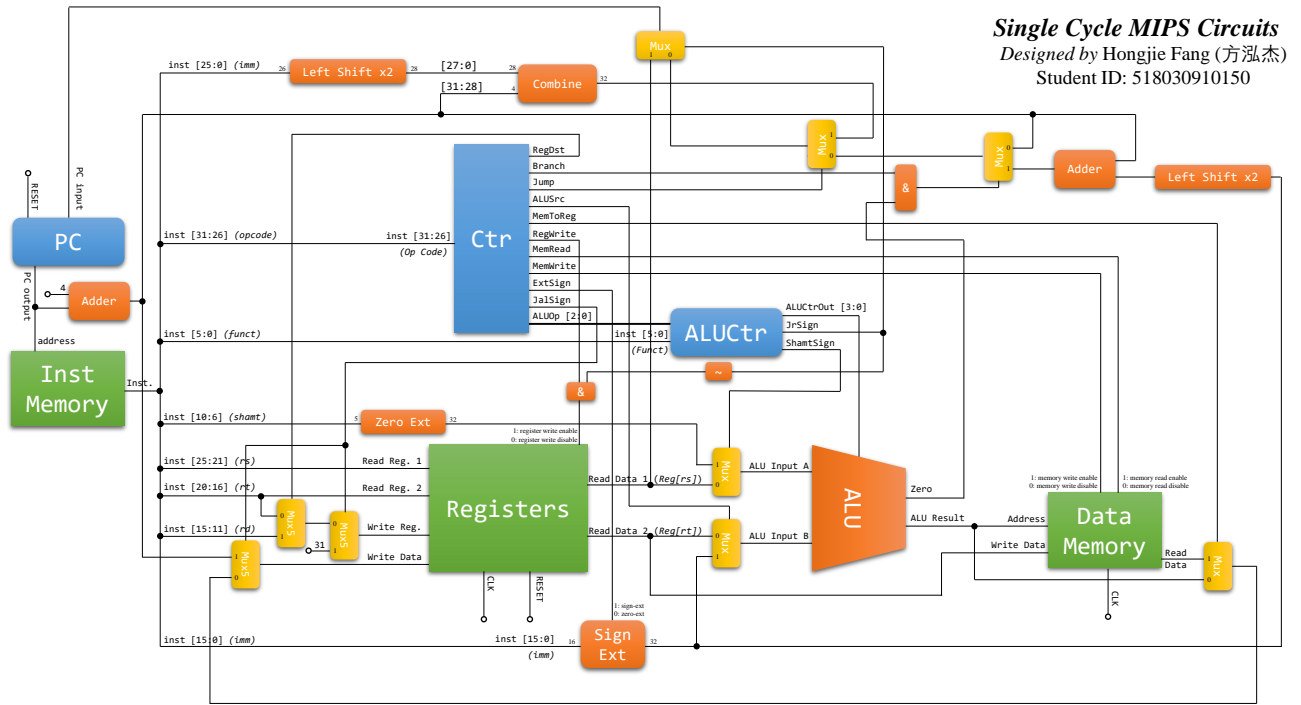


图 1: 单周期 MIPS 处理器电路设计图

## 3 功能实现

### 3.1 主控制器 (Ctr) 功能实现

在第 2.1 节中我们详细介绍了主控制器 (Ctr) 的设计，我们只需要按照设计的信号进行相应的实现即可。在这里我们使用了 Verilog 中的 `case` 语句进行实现，下面节选部分代码进行展示，完整代码详见附录 A.1。注意，这里的 `default` 选项表示出现不支持指令时，我们将其当作一条空指令 (nop) 进行处理，对数据不产生影响。

```

1  always @(opCode)
2      begin
3          case(opCode)
4              6'b000000:    // R Type
5              begin
6                  regDst = 1;
7                  aluSrc = 0;
8                  memToReg = 0;
9                  regWrite = 1;
10                 memRead = 0;

```

```

11         memWrite = 0;
12         branch = 0;
13         extSign = 0;
14         jalSign = 0;
15         aluOp = 3'b101;
16         jump = 0;
17     end
18     6'b100011:    // lw
19     begin
20         regDst = 0;
21         aluSrc = 1;
22         memToReg = 1;
23         regWrite = 1;
24         memRead = 1;
25         memWrite = 0;
26         branch = 0;
27         extSign = 1;
28         jalSign = 0;
29         aluOp = 3'b000;
30         jump = 0;
31     end
32     // .....
33     default:      // default
34     begin
35         regDst = 0;
36         aluSrc = 0;
37         memToReg = 0;
38         regWrite = 0;
39         memRead = 0;
40         memWrite = 0;
41         branch = 0;
42         extSign = 0;
43         jalSign = 0;
44         aluOp = 3'b111;
45         jump = 0;
46     end
47 endcase
48 end

```

注意到当出现不支持的指令时，我们将 ALUOp 信号设为 111，表示未定义的操作，同时将其他的所有控制信号置零，这样在后续过程中不会进行任何操作。

### 3.2 运算单元控制器 (ALUCtr) 功能实现

在第 2.2 节中我们详细介绍了运算单元控制器 (ALUCtr) 的设计，我们只需要按照第 2.2 节中的表 3 进行相应信号的实现即可。在这里我们使用了 Verilog 中的 `casex` 语句（即带通配符 `x` 的 `case` 语句）进行实现，下面节选部分代码进行展示，完整代码详见附录 A.2。

```
1  always @ (aluOp or funct)
2      begin
3          casex ({aluOp, funct})
4              9'b000xxxxxx: // lw or sw: actually add
5                  aluCtrOut = 4'b0010;
6              9'b001xxxxxx: // beq: actually sub
7                  aluCtrOut = 4'b0110;
8              // .....
9              9'b101101010: // slt: actually set on less than
10                 aluCtrOut = 4'b0111;
11              9'b110xxxxxx: // jump / jal: actually not change
12                 aluCtrOut = 4'b0101;
13          endcase
14
15          if ({aluOp, funct} == 9'b101000000 || {aluOp, funct} == 9'b101000010)
16              shamtSign = 1;
17          else
18              shamtSign = 0;
19
20          if ({aluOp, funct} == 9'b101001000)
21              jrSign = 1;
22          else
23              jrSign = 0;
24      end
```

注意到我们在执行指令的进一步解析时，顺带产生了两个控制信号，分别是用于控制操作数是否从 shamt 中选取的 shamtSign 信号以及指令是否为 jr 的 jrSign 信号。

### 3.3 算术逻辑运算单元 (ALU) 功能实现

在第 2.3 节中我们详细介绍了运算单元控制器 (ALUCtr) 的设计，我们只需要按照第 2.3 节中的表 4 进行相应信号的实现即可。在这里我们使用了 Verilog 中的 `case` 语句进行实现，同时在求出运算结果后进行 `zero` 信号的设置。代码部分和实验三的非常类似，在此不再展示，完整代码可参考附录 A.3。

### 3.4 寄存器 (Register) 功能实现

寄存器的实现与实验四中实现的寄存器几乎完全相同，在此不再赘述，完整代码可参考附录 A.4。



### 3.5 存储器 (Data Memory) 功能实现

存储器的实现与实验四中实现的存储器几乎完全相同，在此不再赘述，完整代码可参考附录 A.5。

### 3.6 指令存储器 (Instruction Memory) 功能实现

指令存储器的实现与存储器十分类似，且其不需要支持修改操作，因此可以利用存储器的代码稍加修改得出，在此不再赘述，完整代码可参考附录 A.6。

### 3.7 有符号拓展单元 (Sign Extension) 功能实现

有符号扩展单元的实现与实验四中实现的有符号扩展单元几乎完全相同，在此不再赘述，完整代码可参考附录 A.7。

### 3.8 数据选择器 (Mux) 功能实现

在第 2.8 节中我们详细介绍了数据选择器 (Mux)，其分为 5 位数据选择器与 32 位数据选择器；以 32 位数据选择器为例，我们通过条件三目运算符代替 `if` 语句进行实现。在此展示 32 位数据选择器的部分代码，两类数据选择器的完整代码可参考附录 A.8。

```
1 module Mux(  
2     input selectSignal,  
3     input [31 : 0] input1,  
4     input [31 : 0] input2,  
5     output [31 : 0] out  
6 );  
7 assign out = selectSignal ? input1 : input2;  
8 endmodule
```

### 3.9 程序计数器模块 (PC) 功能实现

在第 2.9 节中我们详细介绍了程序计数器模块 (PC)，我们在此利用模块进行实现，下面节选部分代码进行展示，完整的代码可参考附录 A.9。

```
1 always @ (posedge clk or reset)  
2     begin  
3         if (reset)  
4             pcOut = 0;  
5         else  
6             pcOut = pcIn;  
7         $display("PC: %d\n", pcOut);  
8     end
```

注意到，我们在代码最后加入了显示当前 PC 的指令，以方便后续的调试以及结果的验证。

### 3.10 顶层模块 (Top) 功能实现

在第 2.10 节中我们详细介绍了顶层模块 (Top)，我们根据图 1 中的连线，定义如下数据线（每一条线都对应着图中的一条线）。

```
1  wire [31 : 0] INST_ADDR;    // INSTRUCTION ADDRESS
2  wire [31 : 0] INST;        // INSTRUCTION
3  wire REG_DST;              // REG DST
4  wire ALU_SRC;              // ALU SRC
5  wire MEM_TO_REG;           // MEM TO REG
6  wire REG_WRITE;            // REG WRITE
7  wire MEM_READ;             // MEM READ
8  wire MEM_WRITE;            // MEM WRITE
9  wire BRANCH;               // BRANCH
10 wire EXT_SIGN;              // EXT SIGN
11 wire JAL_SIGN;              // JAL SIGN
12 wire [2 : 0] ALU_OP;        // ALU OP
13 wire JUMP;                  // JUMP
14 wire [3 : 0] ALU_CTR_OUT;    // ALU CTR OUT
15 wire SHAMT_SIGN;            // SHAMT SIGN
16 wire JR_SIGN;               // JR SIGN
17 wire [31 : 0] REG_OUT1;      // REG OUTPUT 1 (rs)
18 wire [31 : 0] REG_OUT2;      // REG OUTPUT 2 (rt)
19 wire [31 : 0] ALU_INPUT_A;   // ALU INPUT A
20 wire [31 : 0] ALU_INPUT_B;   // ALU INPUT B
21 wire [31 : 0] EXT_RES;       // EXT RESULT
22 wire ALU_OUT_ZERO;          // ALU OUT ZERO
23 wire [31 : 0] ALU_RES;       // ALU RESULT
24 wire [4 : 0] READ_REG1;      // READ REG 1
25 wire [4 : 0] READ_REG2;      // READ REG 2
26 wire [4 : 0] WRITE_REG;      // WRITE REG
27 wire [31 : 0] REG_WRITE_DATA; // REG WRITE DATA
28 wire [31 : 0] REG_WRITE_DATA_T; // REG WRITE DATA TEMP
29 wire [4 : 0] WRITE_REG_TEMP; // WRITE REG TEMP
30 wire [31 : 0] PC_IN;         // PC INPUT
31 wire [31 : 0] PC_OUT;        // PC OUTPUT
32 wire [31 : 0] MEM_READ_DATA; // MEM READ DATA
33 wire [31 : 0] PC_TEMP1;      // PC TEMP1
34 wire [31 : 0] PC_TEMP2;      // PC TEMP2
```

接着，我们利用第 3.1 节至第 3.9 节中实现好的模块，将上述连线连入模块的对应输入/输出端。以主控制器为例，将对应的指令的 opCode 域连入主控制器的 opCode 输入端，并将其产生的控制信号连入主控制器对应的控制信号输出端即可。下面展示主控制器的部分代码，完整代码参见附录 A.10。

```

1  Ctr main_controller (
2      .opCode(INST[31 : 26]),
3      .regDst(REG_DST),
4      .aluSrc(ALU_SRC),
5      .memToReg(MEM_TO_REG),
6      .regWrite(REG_WRITE),
7      .memRead(MEM_READ),
8      .memWrite(MEM_WRITE),
9      .branch(BRANCH),
10     .extSign(EXT_SIGN),
11     .jalSign(JAL_SIGN),
12     .aluOp(ALU_OP),
13     .jump(JUMP)
14 );

```

## 4 结果验证

我们首先在内存中载入如下初始值。

地址	数据（十六进制）	地址	数据（十六进制）
1	000000FF	2	00000100
3	00000101	4	00000102
5	00000000	6	00000001
7	00000002	8	00000003
9	00000004	10	00000005
11	00000006	12	00000007
13	00000103	14	00000104
15	00000105	16	00000106
17	00000008	18	00000009
19	0000000A	20	00000107
21	00000108	22	00000109
23	0000010A	24	000001FF
25	000002FF	26	000003FF
27	000004FF	28	000005FF
29	000006FF	30	000007FF
31	000008FF	32	000009FF

表 5: 内存中的初始值

我们在激励文件中使用 readmemh 命令将其读入存储器模块的对应位置进行测试。

```

1  $readmemh("C:/ArchLabs/CS145-ArchLabs/lab05/data.dat", processor.data_memory.memFile
);

```

接着，我们设计了如下汇编代码进行测试。

指令地址 (line)	指令	指令解释	执行结果
0	100011 00000 00001 0000000000000000	lw \$1, 0(\$0)	\$1 = Mem[0] = 255
1	100011 00000 00010 0000000000000001	lw \$2, 1(\$0)	\$2 = Mem[1] = 256
2	100011 00000 00011 0000000000000111	lw \$3, 7(\$0)	\$3 = Mem[7] = 3
3	100011 00011 00100 0000000000001011	lw \$4, 11(\$3)	\$4 = Mem[14] = 261
4	000000 00001 00010 00110 00000 100000	add \$6, \$1, \$2	\$6 = 255 + 256 = 511
5	000000 00100 00001 00111 00000 100010	sub \$7, \$4, \$1	\$7 = 261 - 255 = 6
6	100011 00111 10000 0000000000000101	lw \$16, 5(\$7)	\$16 = Mem[11] = 7
7	000000 00001 00100 00101 00000 100100	and \$5, \$1, \$4	\$5 = 255 & 261 = 5
8	000000 10000 00010 01000 00000 100101	or \$8, \$16, \$2	\$8 = 7   256 = 263
9	101011 00101 01000 0000000000000111	sw \$8, 7(\$5)	Mem[12] = 263
10	001000 00001 01010 0000000100000000	addi \$10, \$1, 256	\$10 = 255 + 256 = 511
11	001100 00100 01011 0000000011111111	andi \$11, \$4, 255	\$11 = 261 & 255 = 5
12	001101 10000 01100 0000000100000000	ori \$12, \$16, 256	\$12 = 7   256 = 263
13	100011 00000 01001 0000000000001100	lw \$9, 12(\$0)	\$9 = Mem[12] = 263;
14	000100 01001 01000 0000000000000001	beq \$9, \$8, 1	go to line 16;
15	000000 00000 01011 01101 00100 000000	sll \$13, \$11, 4	(not executed)
16	000000 00000 01011 01110 00100 000000	sll \$14, \$11, 4	\$14 = \$11 « 4 = 80
17	000000 00000 01010 01111 00100 000010	srl \$15, \$10, 4	\$15 = \$10 » 4 = 31
18	000000 01111 01110 10001 00000 101010	slt \$17, \$15, \$14	\$17 = 1
19	000000 01111 10000 10010 00000 101010	slt \$18, \$15, \$16	\$18 = 0
20	000010 00000000000000000000010110	j 22	go to line 22
21	000000 01111 01110 10010 00000 101010	slt \$18, \$15, \$14	(not executed)
22	000011 00000000000000000000011000	jal 24	go to line 24
23	000100 10000 01011 0000000000000011	beq \$16, \$11, 3	go to line 27;
24	001000 01011 01011 0000000000000010	addi \$11, \$11, 2	\$11 = \$11 + 2 = 7
25	000000 11111 00000 00000 00000 001000	jr \$31	go to line 23
26	001000 01011 01011 0000000000000010	addi \$11, \$11, 2	(not executed)
27	001000 01011 01011 0000000000000010	addi \$11, \$11, 2	\$11 = \$11 + 2 = 9

表 6: 汇编代码及其解释、执行结果

其中，执行结果中表明 “(not executed)” 表示该指令由于跳转等原因没有被执行。可以看出，我们的测试汇编代码完整测试了本实验要求的所有的 16 条汇编指令，因此该测试结果能够反映出处理器的整体实现准确与否。

类似地，我们在激励文件中用 readmemb 命令将其读入指令存储器模块的对应位置进行测试。

```
1 $readmemb("C:/ArchLabs/CS145-ArchLabs/lab05/inst_data.dat", processor.inst_memory.  
    instFile);
```



接着，我们再来看测试 beq 指令的片段（指令地址 23，line 23）。

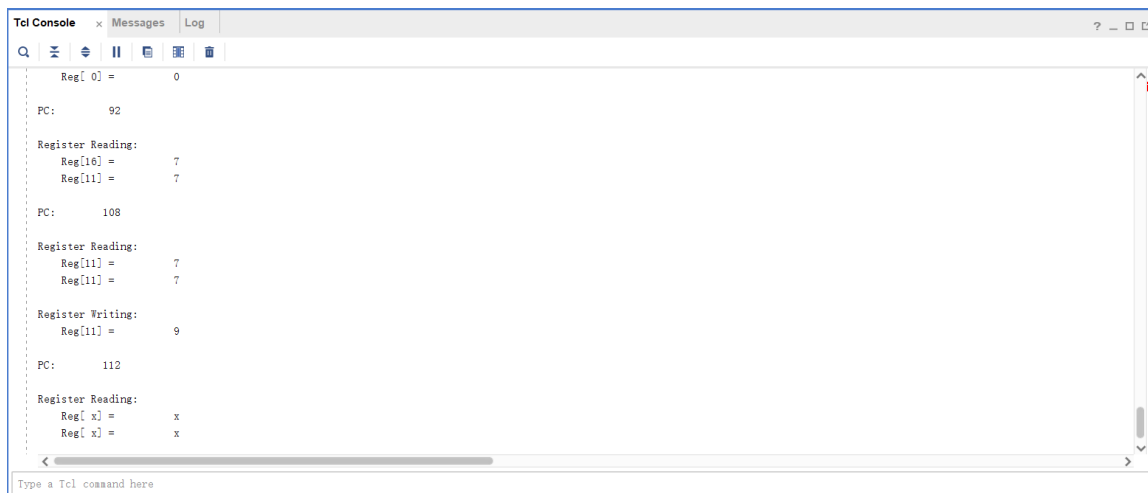


图 4: 单周期 MIPS 处理器的 beq 指令的测试片段

从图 4 中可以看到，在指令地址 23（此时 PC 为 92）的 beq 指令时，由于两个寄存器数值相等均为 7，我们跳转到了指令地址 27（此时 PC 为 108）的 addi 指令。从这可以看出，beq 指令实现正确。最后，我们来看一下测试 j 指令的片段（指令地址 20，line 20）。

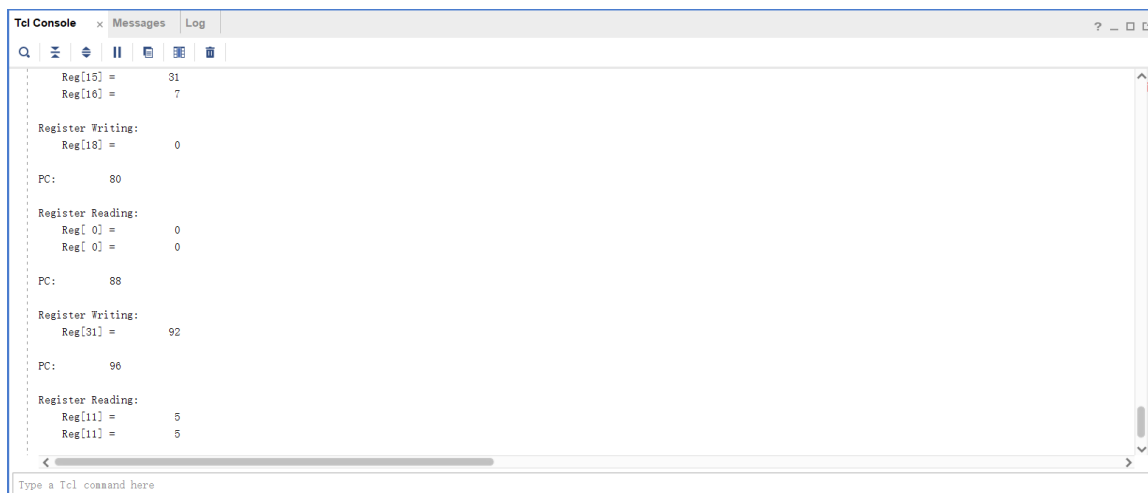


图 5: 单周期 MIPS 处理器的 j 指令的测试片段

从图 5 中可以看到，在指令地址 20（此时 PC 为 80）的 j 指令时，我们直接跳转到了指令地址 22（此时 PC 为 88）。从这里可以看出，j 指令实现正确。

综上，经过详尽的测试，我们可以得出结论，我们的单周期 MIPS 处理器实现正确。

## 5 总结与反思

本实验实现了一个完整的支持 16 指令的单周期 MIPS 处理器，以实验三、四的模块为基础，添加部分其他模块后，将模块连线组装成一个完整的单周期 MIPS 处理器。通过这次实验，我对于 MIPS 处理器的数据通路、信号通路等都有了一个更加清晰地了解，也对单周期 MIPS 有了更加深刻的理解。同时，在实验时，我发现将完整的电路图（如图 1 所示）画出有助于设计、检查、调试连线；因此，在

之后的处理器设计中，在遇到调试困难时，将完整电路图（或部分部件的完整电路图）画出，不失为一种好的调试方法。

同时，在调试的过程中，我对 MIPS 处理器的指令也有了更加深刻的理解；通过自行编写对应的汇编代码、手动模拟汇编代码的运行结果、与自己写的处理器的运行结果进行对照等过程，对汇编代码也有了更加深刻的理解。同时，我认为设计出一个能够完整测试 16 指令的汇编代码也是一个比较繁琐的事情（特别是需要手动模拟、转为二进制码），通过这样一次设计，我也锻炼了自己的耐心。

总之，我认为这次实验令我受益匪浅。

## 6 致谢

感谢本次实验中指导老师在课程微信群里为同学们答疑解惑；

感谢上海交通大学网络信息中心提供的远程桌面资源；

感谢计算机科学与工程系相关老师对于课程指导书的编写以及对于课程的设计，让我们可以更快地学习相关知识，掌握相关技能；

感谢电子信息与电气工程学院提供的优秀的课程资源。

## 附录 A 设计文件代码实现

### A.1 主控制器 (Ctr) 的代码实现

参见代码文件 `Ctr.v`。

### A.2 运算单元控制器 (ALUCtr) 的代码实现

参见代码文件 `ALUCtr.v`。

### A.3 算术逻辑运算单元 (ALU) 的代码实现

参见代码文件 `ALU.v`。

### A.4 寄存器 (Register) 的代码实现

参见代码文件 `Registers.v`。

### A.5 存储器 (Data Memory) 的代码实现

参见代码文件 `DataMemory.v`。

### A.6 指令存储器 (Instruction Memory) 的代码实现

参见代码文件 `instMemory.v`。

### A.7 有符号扩展单元 (Sign Extension) 的代码实现

参见代码文件 `SignExt.v`。

### A.8 数据选择器 (Mux) 的代码实现

参见代码文件 `Mux5.v` 与 `Mux.v`，分别表示 5 位数据选择器与 32 位数据选择器。

### A.9 程序计数器模块 (PC) 的代码实现

参见代码文件 `PC.v`。

### A.10 顶层模块 (Top) 的代码实现

参见代码文件 `Top.v`。

## 附录 B 激励文件代码实现

参见代码文件 `single_cycle_mips_tb.v`。